

实验2 计算机基本部件与总线 控制实验（第4次课）

2022.10



哈尔滨工程大学计算机实验教学中心

总线传输实验

实验目的


- 1.掌握总线电路结构和工作原理。
- 2.掌握Quartus Prime软件环境和FPGA实验台的使用方法。
- 3.掌握利用框图输入法设计总线电路的方法。
- 4.验证总线传输功能。

实验内容

完成总线电路的设计、仿真、编程下载和实验台演示。

总线概念

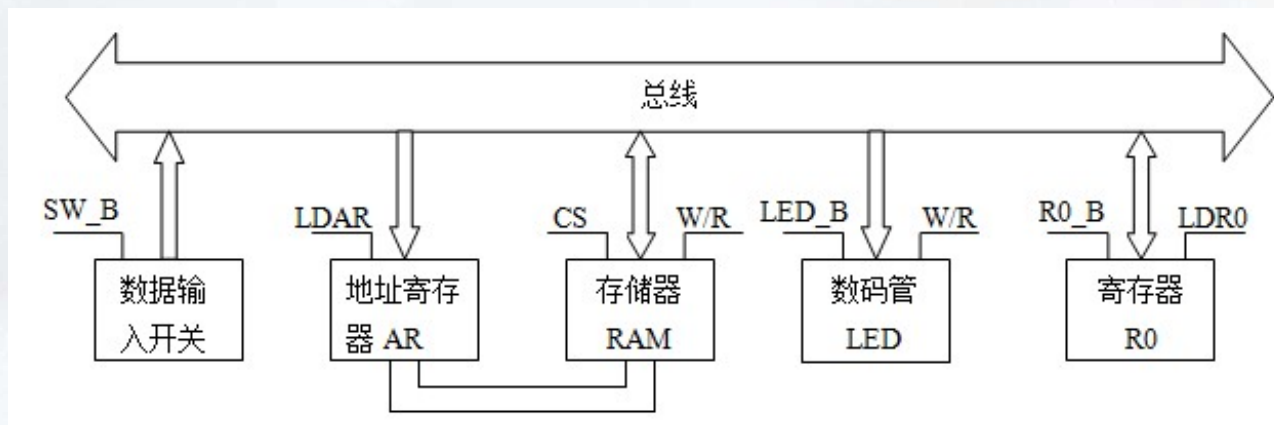总线是多个系统部件之间进行数据传输的公共通路，是构成计算机系统的骨架。借助总线连接，计算机在系统各部件之间实现传送地址、数据和控制信息的操作。所谓总线就是指能为多个功能部件服务的一组公用信息线。




总线传输原理图

总线信息传输功能表

序号	功能	助记符	说明
1	把K1-K8设置的数据写入寄存器R1	IN R1, KEY	输入设备→总线→寄存器
2	把K1-K8设置的数据写入寄存器R2	IN R2, KEY	
3	把K1-K8设置的数据写入RAM某单元	IN RAM, KEY	输入设备→总线→存储器
4	把RAM某单元内容读入寄存器R1	LD R1, RAM	存储器→总线→寄存器
5	把RAM某单元内容读入寄存器R2	LD R2, RAM	
6	把寄存器R1内容写入RAM某单元	ST RAM, R1	寄存器→总线→存储器
7	把寄存器R2内容写入RAM某单元	ST RAM, R2	
8	把寄存器R1内容传到寄存器R2	MOV R2, R1	寄存器→总线→寄存器
9	把寄存器R2内容传到寄存器R1	MOV R1, R2	
10	把寄存器R1内容输出到led显示	OUT LAMP, R1	寄存器→总线→输出设备
11	把寄存器R2内容输出到led显示	OUT LAMP, R2	
12	把RAM某单元内容输出到led显示	OUT LAMP, RAM	存储器→总线→输出设备
13	把K1-K8设置的数据直接输出到led显示	OUT LAMP, KEY	输入设备→总线→输出设备

层次化设计方法

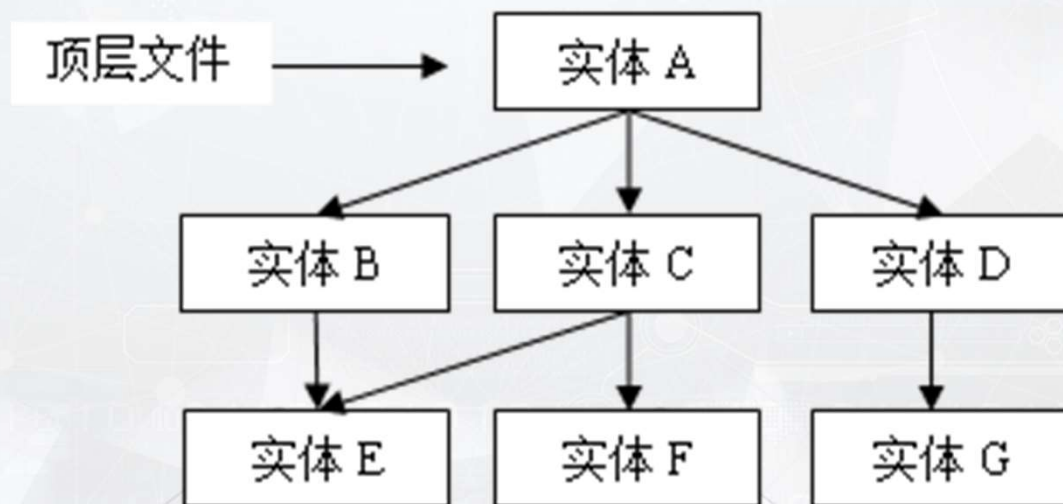层次化设计的核心思想是“**模块化**”和“**元件复用**”。模块化是将一个数字系统划分为几个模块，每个模块可由更小的模块实现。



总线传输实验内容与要求

- ✓在Quartus Prime软件中，利用框图设计总线传输电路。总线上的设备有存储器、输入设备、输出设备、数据寄存器和地址寄存器。
- ✓完成仿真，仿真要求：
 - 1.向RAM存储器中若干存储单元中依次写入数据，然后依次从这些存储单元中读出数据，并在输出设备上显示。
 - 2.按照总线信息传输功能表，验证总线传输功能。
- ✓完成引脚锁定、在实验台上演示。

实验任务与步骤

- 1、新建工程，新建框图文件 (*.bdf) ，设计输入总线电路图。添加自定义8位寄存器元件，采用元器件库中 lpm_ram_dq和lpm_mux。保存文件。

主菜单“File”→“New Project Wizard”，新建工程BUS（实体名）
主菜单“File”→“New”项，选择Block Diagram/Schematic File，新建框图文件，保存为 BUS.bdf。

2、设置器件

主菜单“Assignments”→“Device”项，选择Cyclone IV E系列EP4CE55F23C8芯片

3、编译电路

主菜单“Processing”→“Start Compliation”项，启动编译


自定义8位寄存器元件

1.利用框图设计位寄存器电路，电路设计文件Reg8.bdf，将Reg8.bdf拷贝到总线工程目录

2.主菜单“File”→“Create/Update”项，
选择“Create Symbol Files for Current File”


由Reg8.bdf生成Reg8.bsf，即生成自定义8位寄存器元件符号

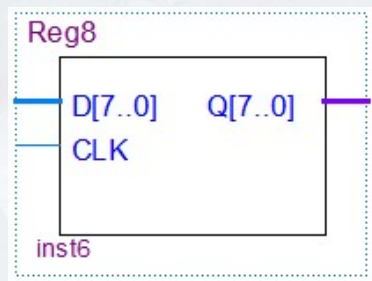3.在元器件库中，在Project目录下选择自定义元件Reg8，加入到总线电路图中



数据寄存器Reg8可以暂存8位数据。当CLK上升沿到来时，输出端Q输出输入端D的值。即 $Q[7..0]=D[7..0]$

采用层次化设计方法设计总线电路

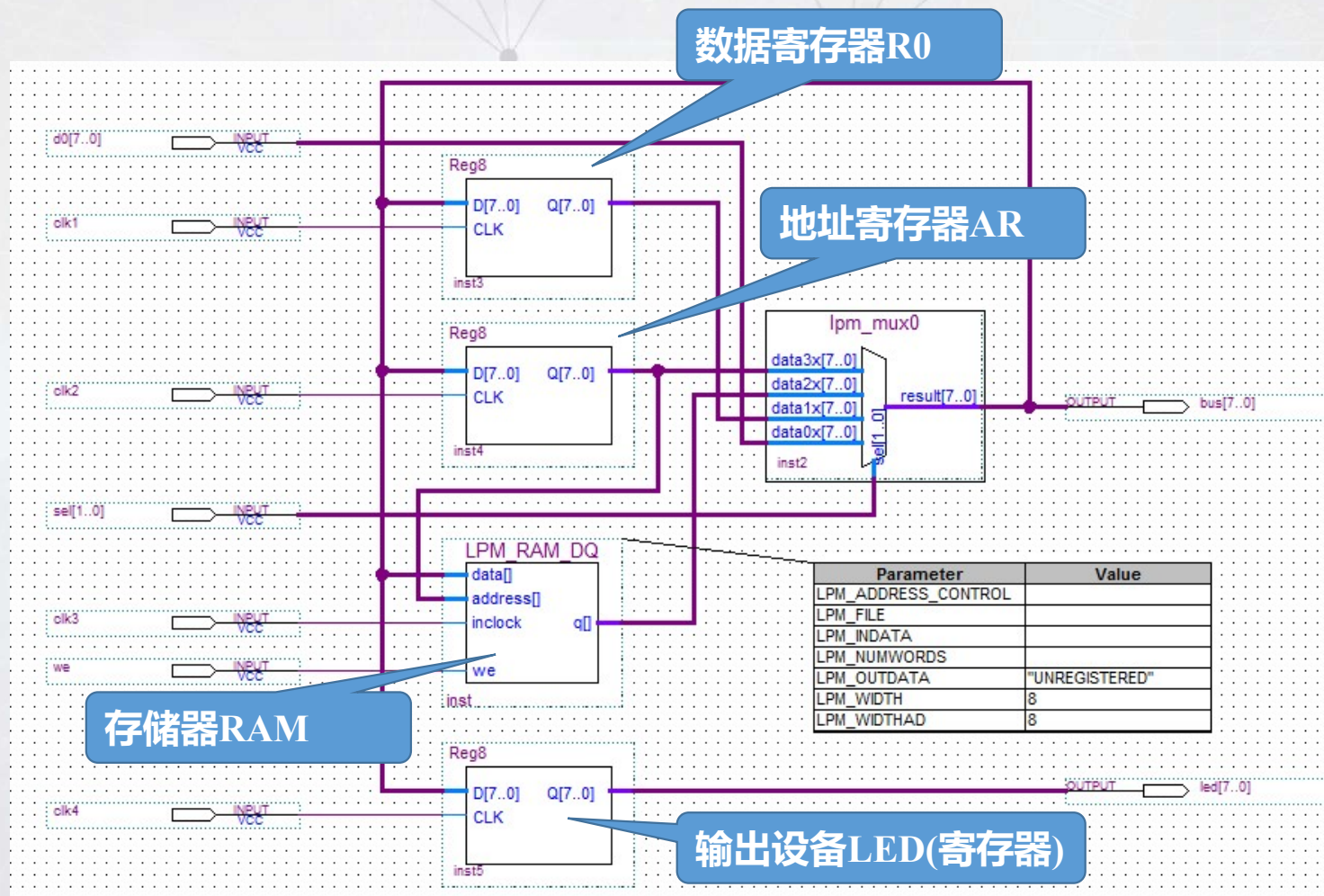

实验任务与步骤

4、新建波形图文件 (*.vwf),设置仿真时间, 添加输入输出端口, 设置输入信号值, 保存文件。运行仿真。

建立仿真波形文件: 主菜单“File”→“New”项, 选择University Program VWF, 新建*.vwf, 打开波形编辑器。


设置仿真时间: 主菜单“Edit”→“Set End Time”项。

添加输入输出端口: 波形编辑器窗口主菜单“Edit”→“Insert”→“Insert Node or Bus”

运行仿真: 波形编辑器窗口主菜单“Simulation”→“Run Functional Simulation”项。



总线传输仿真波形示例

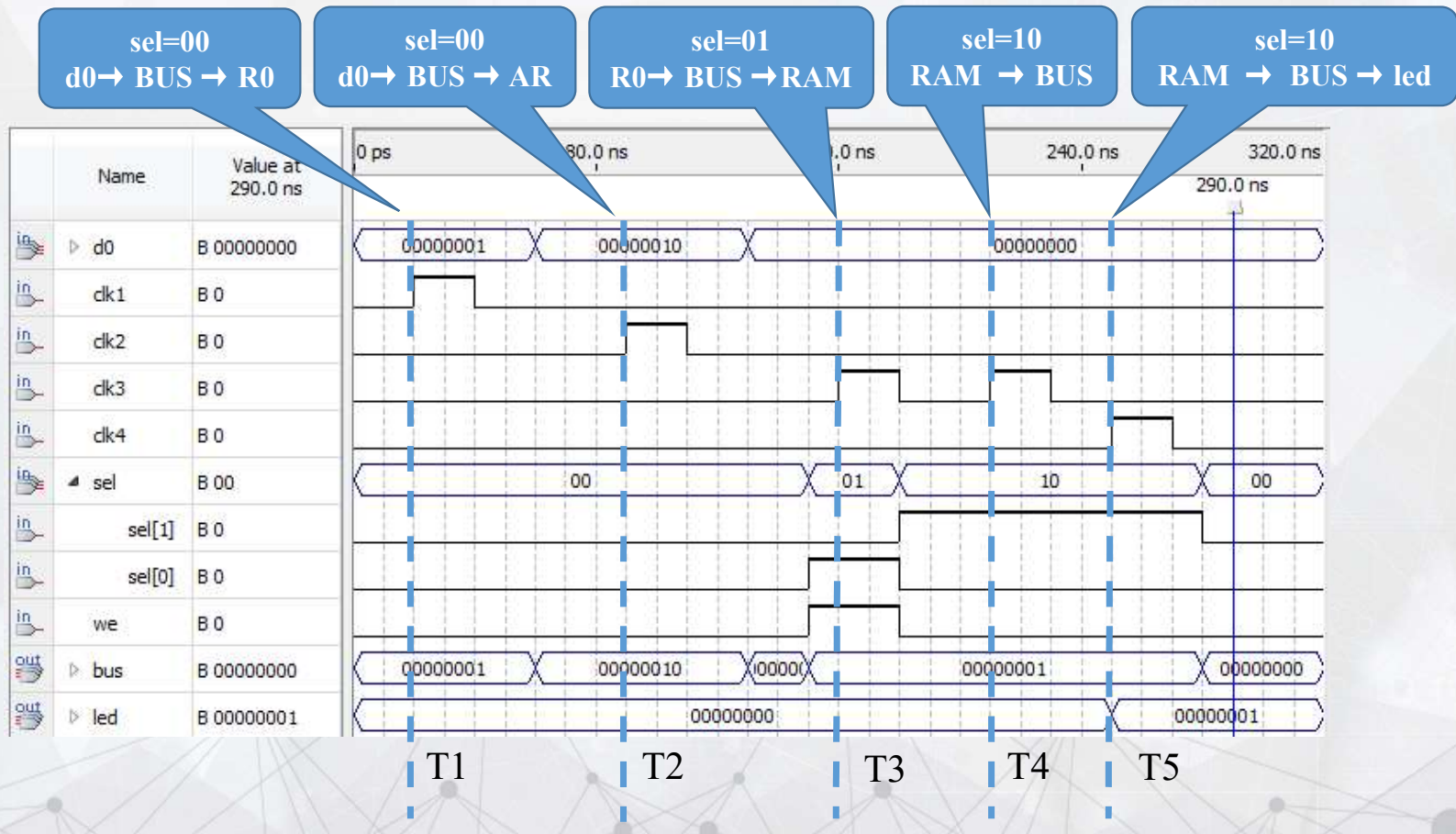将数据01在写入地址为10的RAM存储单元，并输出到输出设备led上。仿真时间设置为320ns。





sel=00
d0 → BUS → R0

T1时刻：输入设备 → 总线 → R0寄存器

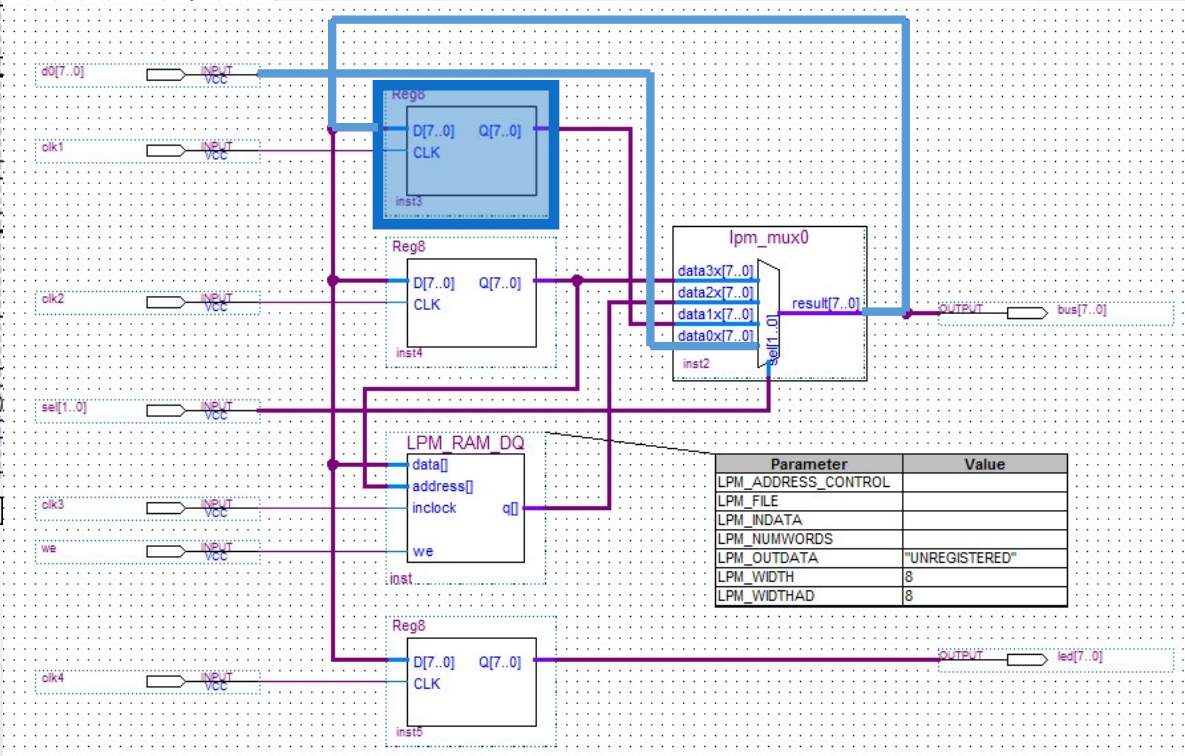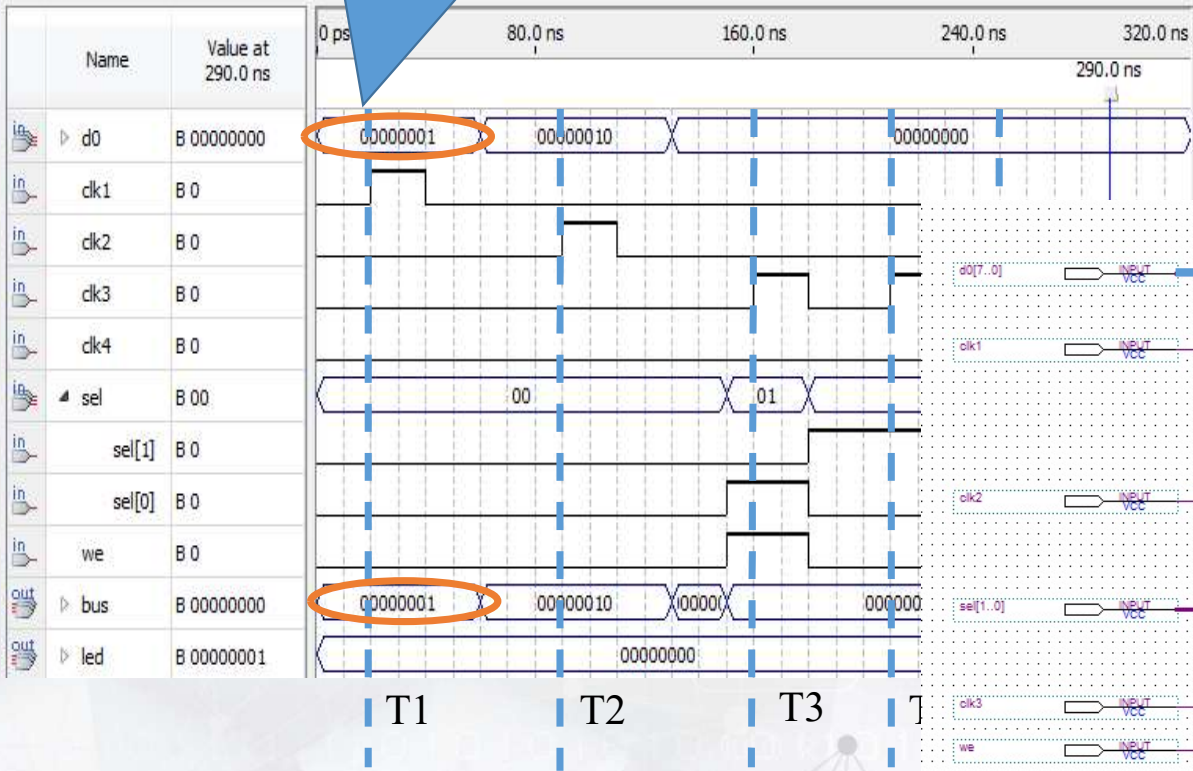



sel=00
d0 → BUS → AR

T2时刻：输入设备d0 → 总线 → AR寄存器

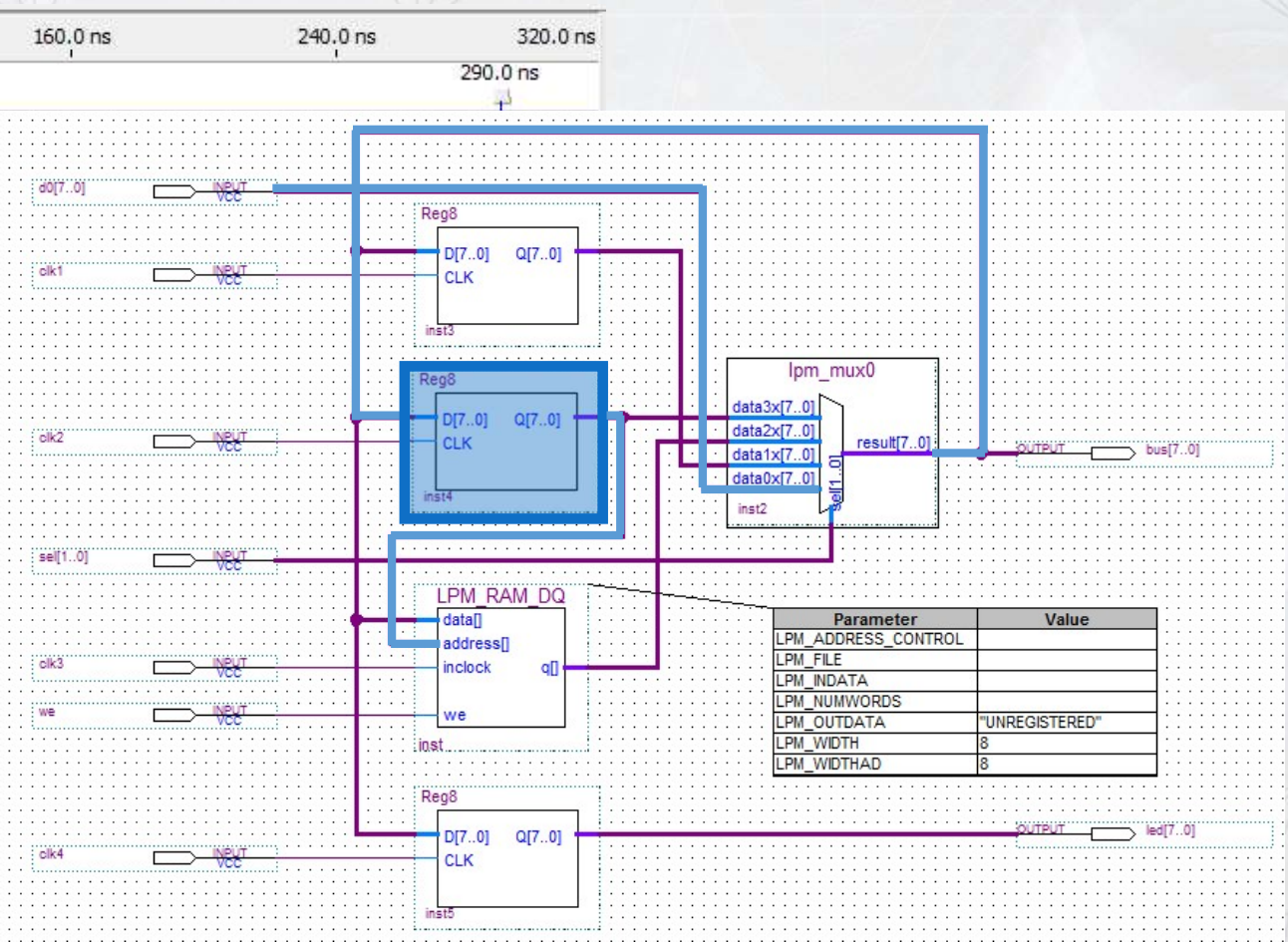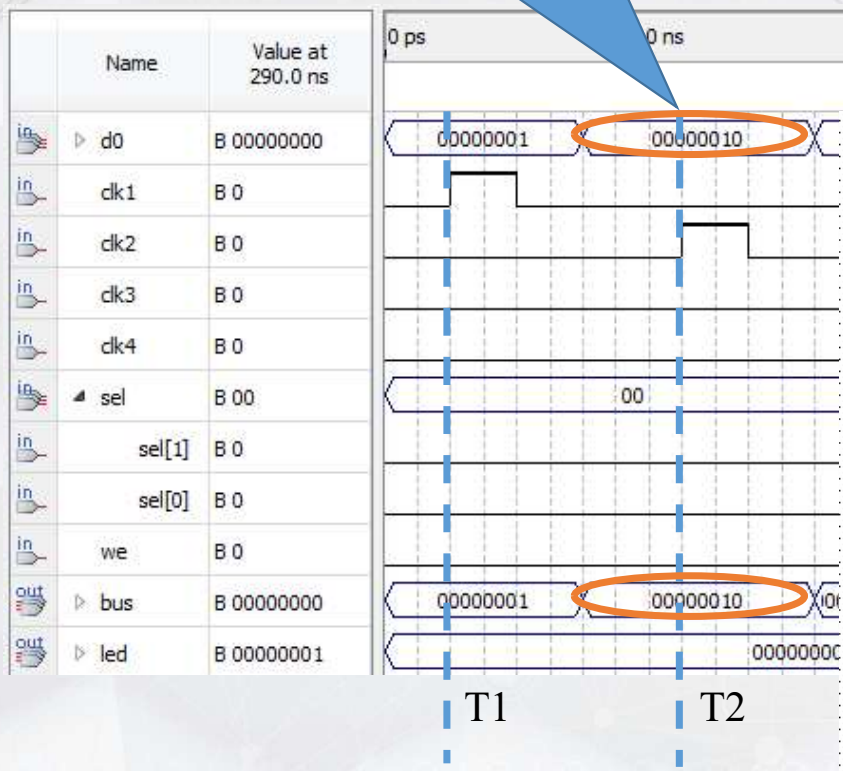

T3时刻：R0寄存器→总线→存储器RAM



sel=01
R0 → BUS → RAM

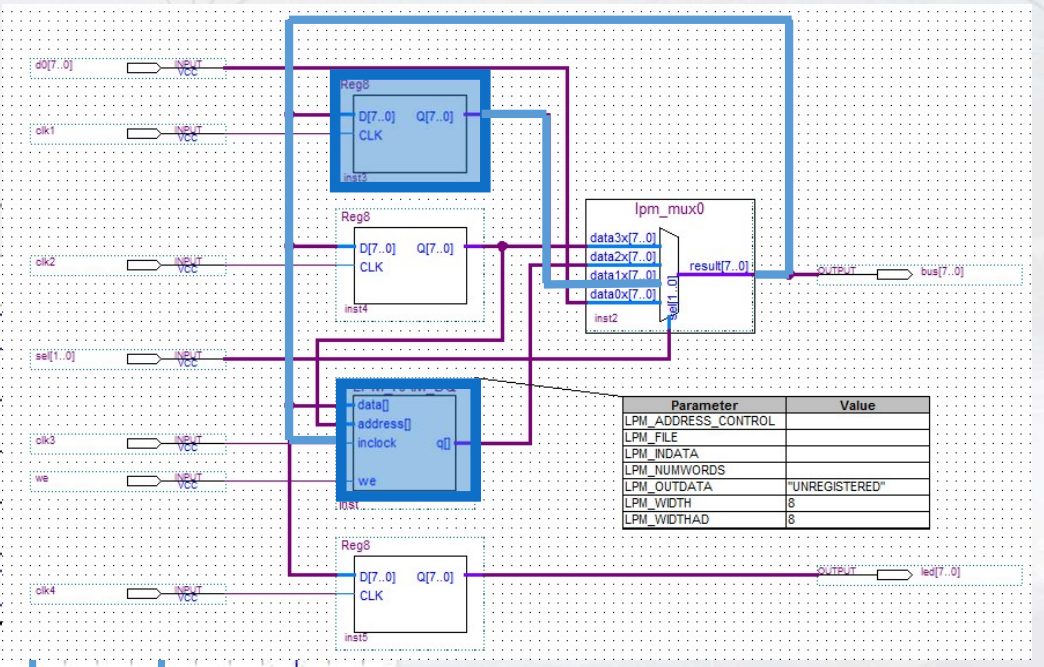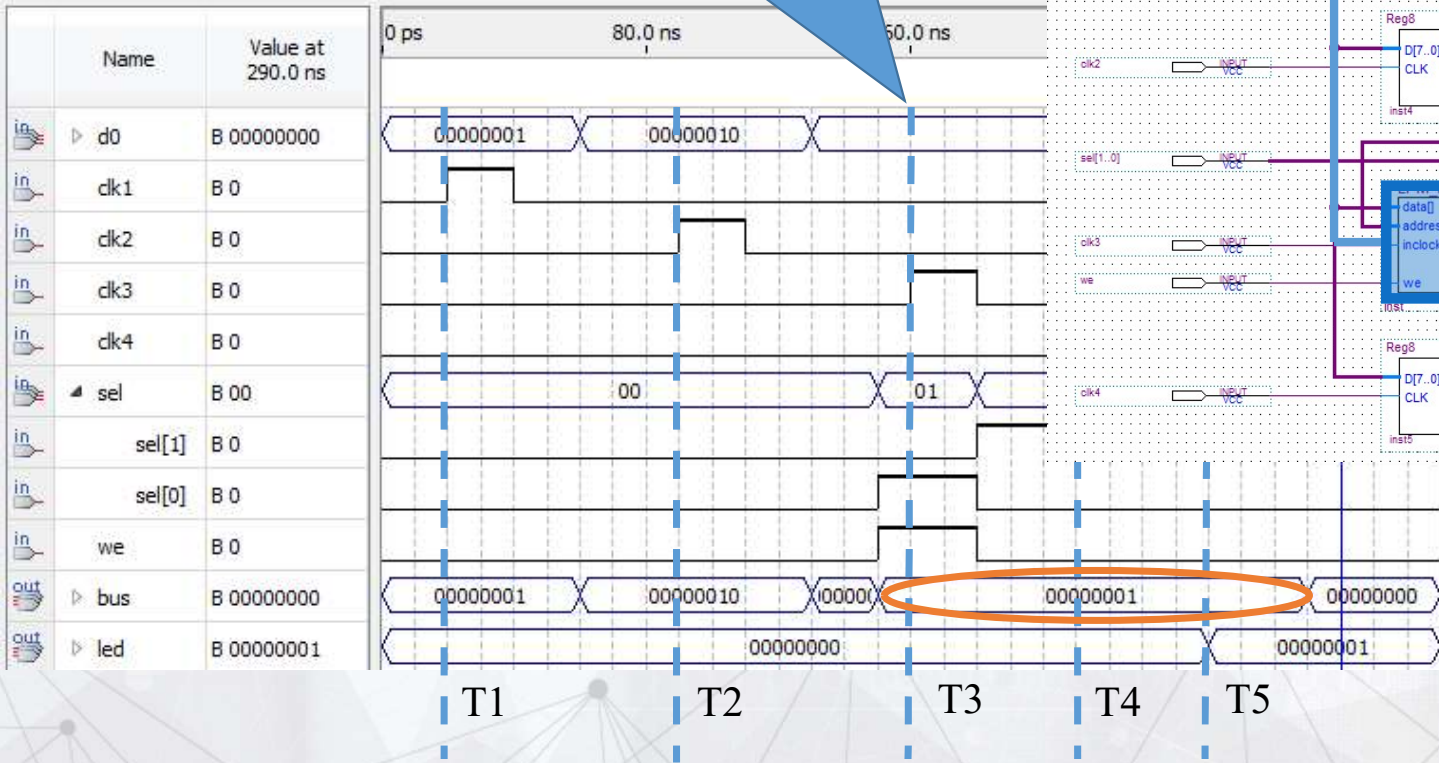

Parameter	Value
LPM_ADDRESS_CONTROL	
LPM_FILE	
LPM_INDATA	
LPM_NUMWORDS	
LPM_OUTDATA	"UNREGISTERED"
LPM_WIDTH	8
LPM_WIDTHAD	8


T4时刻：存储器RAM→总线

sel=10
RAM → BUS

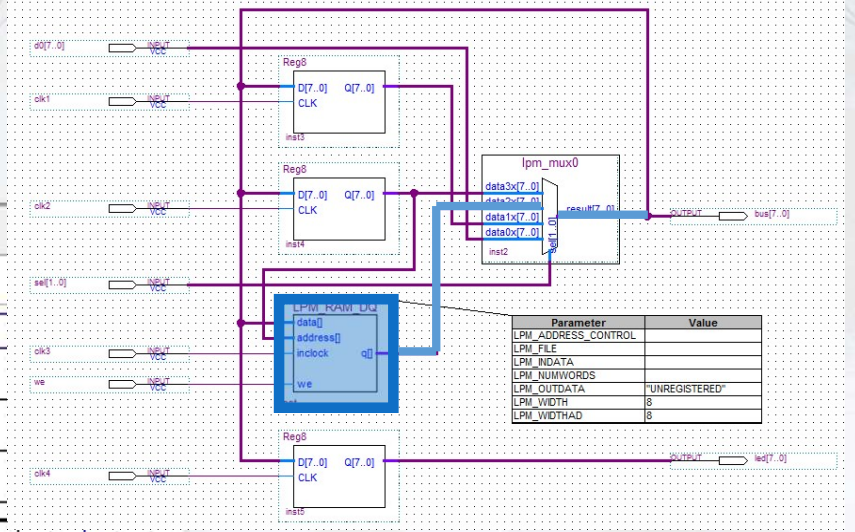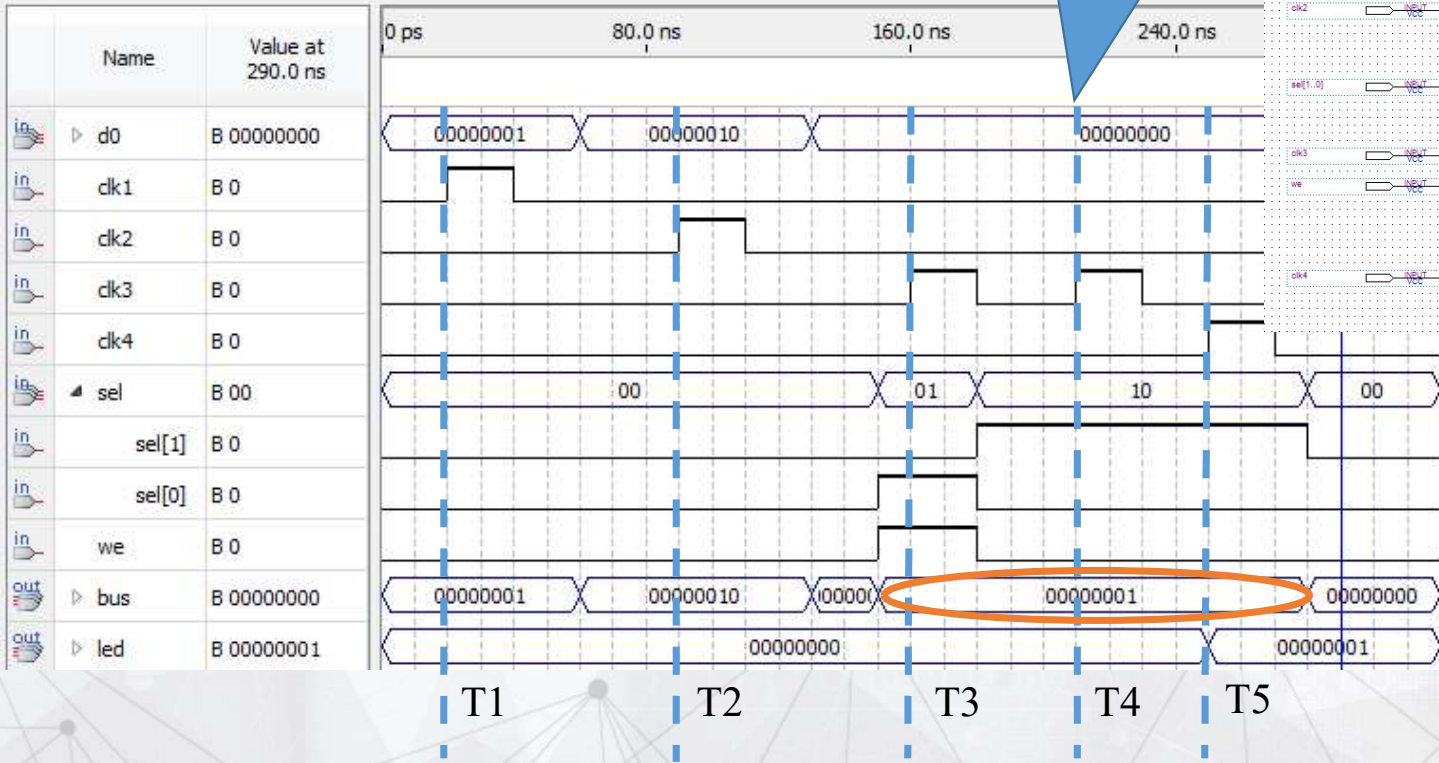


Parameter	Value
LPM_ADDRESS_CONTROL	
LPM_FILE	
LPM_INDATA	
LPM_NUMWORDS	"UNREGISTERED"
LPM_OUTDATA	
LPM_WIDTH	8
LPM_WIDTHAD	8

T5时刻：存储器RAM→总线→输出设备 led

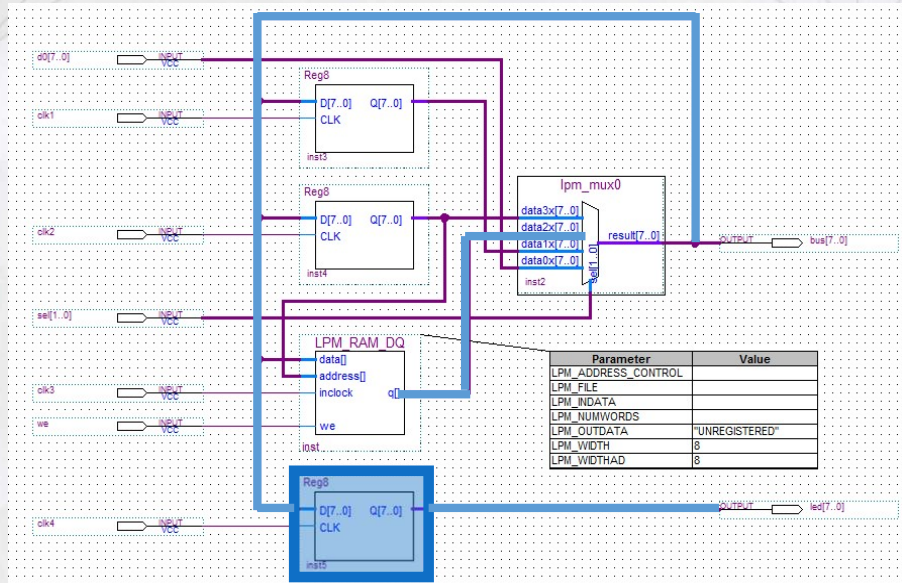

in	clk4	B 0
in	sel	B 00
in	sel[1]	B 0
in	sel[0]	B 0
in	we	B 0
out	bus	B 00000000
out	led	B 00000001

sel=10
RAM → BUS → led

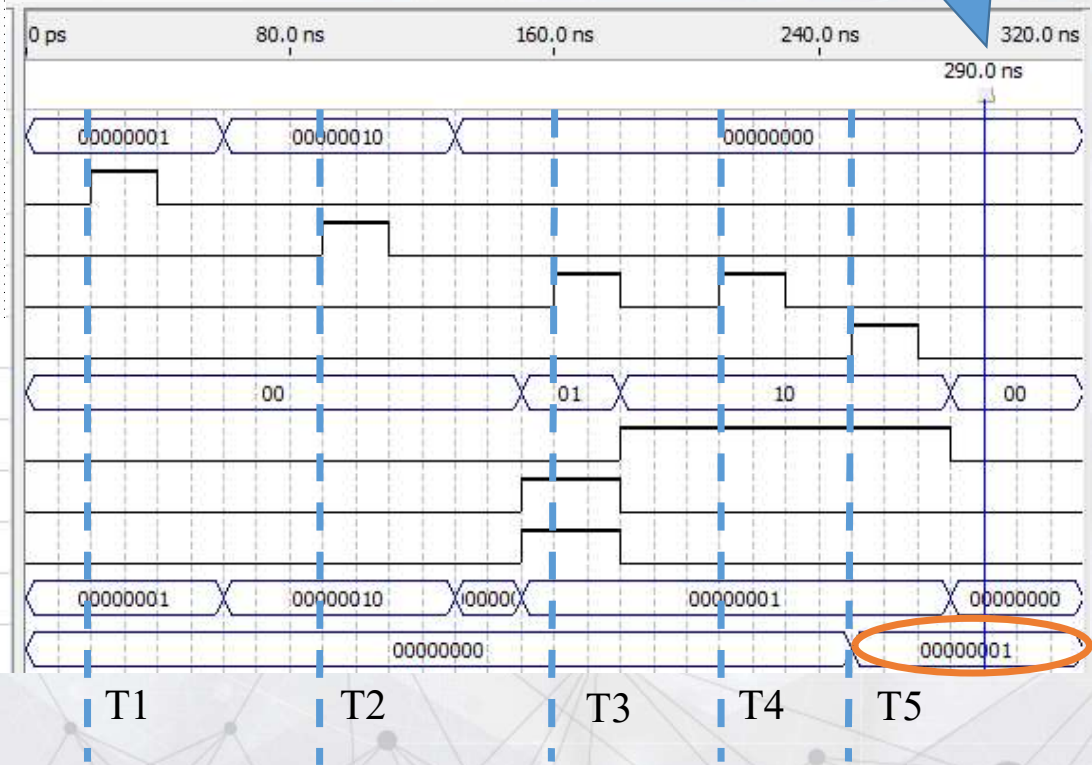

实验任务与步骤

5、选择KX-CDS实验台，选择合适的电路模式结构，例如NO.1，对照电路模式图和引脚表，查找引脚号。打开编程器，输入引脚号，对电路进行引脚锁定，编译工程。



主菜单“Assignments”→“Pin”项，在Location栏中输入引脚号

6、下载sof文件到FPGA实验台，演示总线传输的功能。

主菜单“Tools”→“Programmer”项，打开编程器，设置硬件，连接实验台。

在Programmer窗口，点击Start按钮，Progress为100%时，下载完毕

FPGA实验台测试与演示 KX-CDS实验台

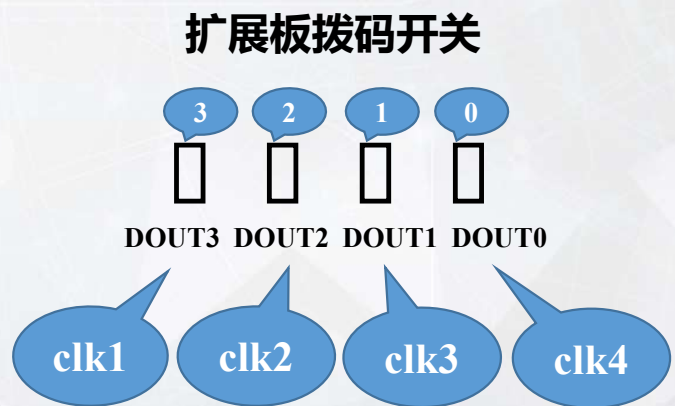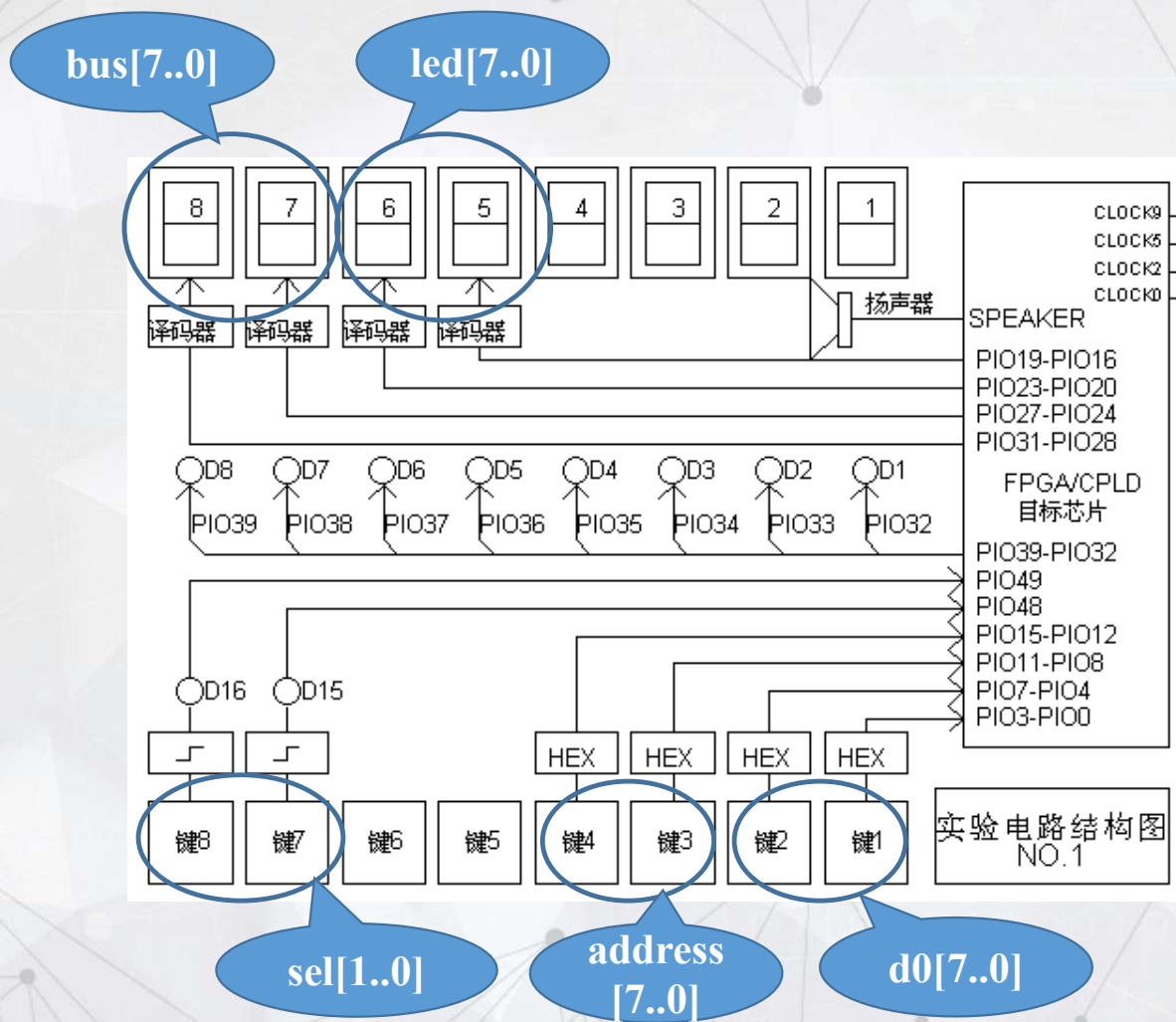

实验电路结构图 NO.1


FPGA实验台引脚锁定

参照电路模式图No.1，确定引脚名称，再查找引脚表，获得引脚号

引脚锁定方案(No.1)



输入/输出端口	外设	引脚名称	引脚号
sel[1]	按键8		
sel[0]	按键7		
clk4	拨码开关0		
clk3	拨码开关1		
clk2	拨码开关2		
clk1	拨码开关3		
d0[7..4]	按键2		
d0[3..0]	按键1		
bus[7..4]	数码管4		
bus[3..0]	数码管3		
led [7..4]	数码管2		
led [3..0]	数码管1		
we	拨码开关4		

主菜单“Assignments”→“Pin”项，在Location栏中输入引脚号

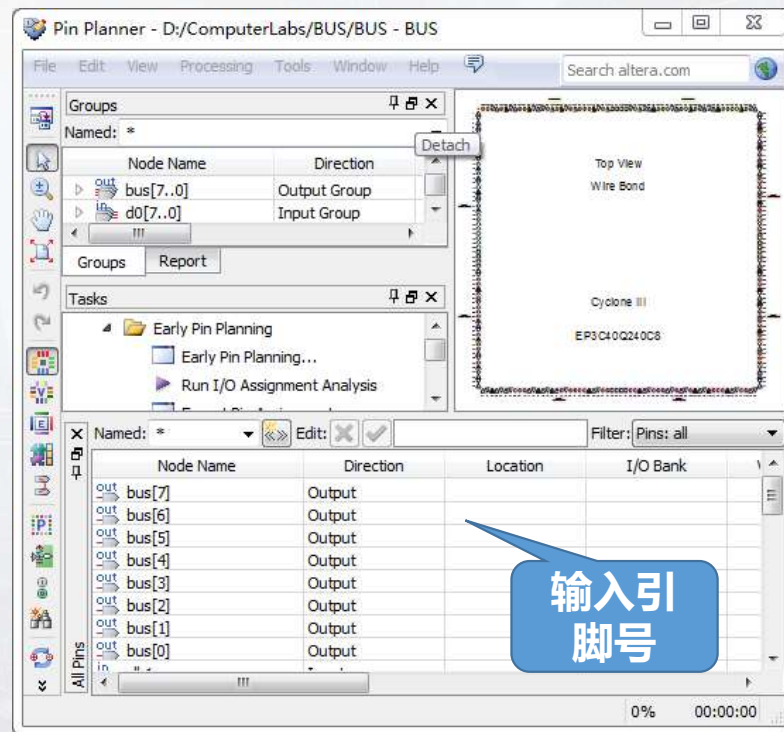

BUS实验台演示

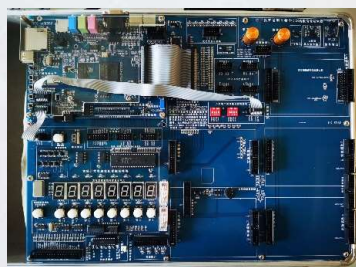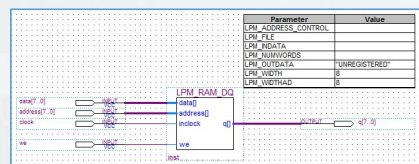- ✓ 主菜单“Tools”→“Programmer”项，打开编程器，点击“Hardware Setup”按钮，选择USB-Blaser[USB-0]，
- ✓ 注意：实验台需要打开电源，并且将其JTAG接口与计算机通过USB线连接。勾选ProgramConfigure复选框。
- ✓ 在Programmer窗口，点击Start按钮，Progress为100%时，下载完毕。



下载



现在开始实验！（第4次课）

实验2 计算机基本部件与总线控制实验

1、总线传输实验：参考教材6.5

实验台下载：参考教材2.3.5

KX-CDS型号FPGA实验台使用方法.pptx

2、完成电路设计、编译和仿真。要求向RAM连续写入若干数据，再依次读出数据，输出到led端。

3、**2个人一组**。实体名后面加2个学号的后两位，例如mux21a0709

4、下次课预习：

实验3 基本模型机系统设计实验

时序信号发生器实验 参考教材278页-294页

程序计数器与地址寄存器实验 参考教材271-273

微程序控制器实验 参考教材278页-294页